

# Digital Logic Design Experiments Experiment Report

WIREFRAME FORMATION

電機一甲 110310138 劉千榮



**TAIPEI  
TECH**  
Since 1912

**國立臺北科技大學**  
National Taipei University of Technology

# 數位邏輯設計實習報告

## 第 11 週：順序邏輯－狀態機

組員

110310138 劉千榮

110310147 王瑞鴻

# 壹、基本題

請以以上狀態機之範例，將以下之真值表中Tin於S1之值顛倒改為0,1設計出你的電路，並模擬出其輸出Qout波形結果。

上次狀態	控制線			輸出狀態	輸出線
	clk	reset	Tin		Qout
X	X	1	X	S0	0
S0	↑	0	1	S1	1
S0	↑	0	0	S1	1
S1	↑	0	0	S0	0
S1	↑	0	1	S1	1

# 實驗原理

使用Quartus prime lite編輯邏輯閘電路，燒入DE-10 stander板子，則可確認電路功能。依照Verilog製作有限狀態機的步驟，分部分的完成。在完成實驗後，驗證波型輸出，再將其燒錄製至開發板，執行功能驗證。



# 設計程序

先確認電路功能，畫出真值表並且轉換成布林代數，則可以使用邏輯閘組合成電路。

# 模擬驗證

先確認電路功能，畫出真值表並且轉換成布林代數，則可以使用邏輯閘組合成電路。

# 設計程序 (Verilog HDL) – 1/4

```
1  module hw10(tin, clk, rst_n, q);
2
3      localparam s0    = 1'b0;
4      localparam s1    = 1'b1;
5
6      // Input Port(s)
7      input tin;
8      input clk;
9      input rst_n;
10
11     // Output Port(s)
12     output reg q;
13     |
14     reg cur_state, next_state;
```

模組所需用到腳位以及狀態的宣告

# 設計程序 (Verilog HDL) – 2/4

三段式狀態機 第一段

```
16  always @(posedge clk or posedge rst_n) begin
17      if(rst_n)
18          cur_state <= s0;
19      else
20          cur_state <= next_state;
21  end
```

第一段always描述現態(cur\_state)

# 設計程序 (Verilog HDL) – 3/4

## 三段式狀態機 第二段

```
23  □ always @(cur_state or tin) begin
24
25  □   case(cur_state)
26
27  □       s0: begin
28             next_state = s1;
29         end
30
31  □       s1: begin
32             if(tin) next_state = s1;
33             else next_state = s0;
34         end
35         endcase
36     end
```

第二段always以組合邏輯描述次態 (next\_state)




# 設計程序 (Verilog HDL) – 4/4

## 三段式狀態機 第三段

```
38  always@(cur_state)begin
39
40      if(rst_n)
41          q <= 1'b0;
42      else begin
43          case(cur_state)
44              s0:    q <= 1'b0;
45              s1:    q <= 1'b1;
46          endcase
47      end
48  end
49  endmodule
```


第三段always以描述各時序狀態下的輸出

# RTL Module

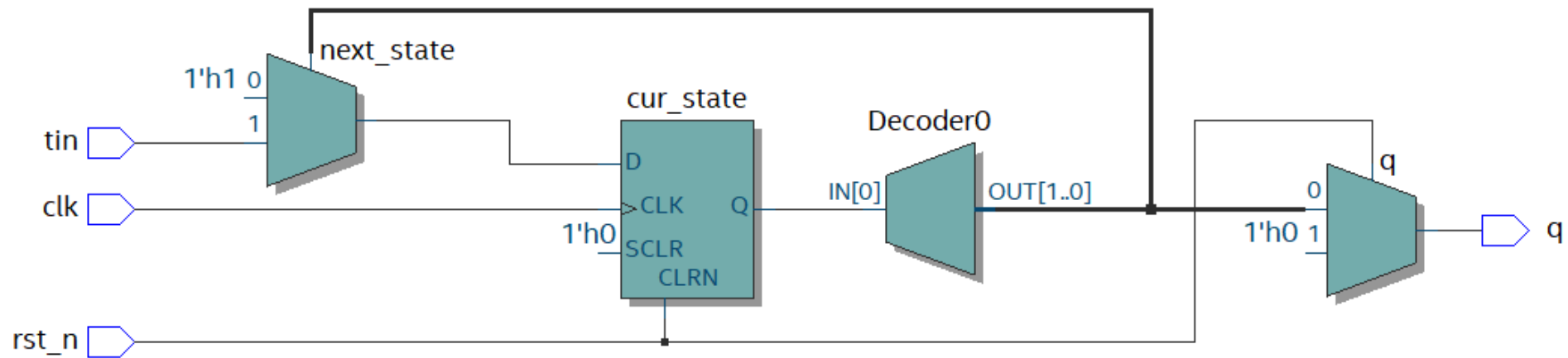

從以上的模型中，不難看出這是個Mealy Machine。  
因為下一次的輸出明顯受到當前狀態及輸出的影響。

## 輸出模擬 (VWF)

 

從0~20ns時，因為Reset信號為1，故輸出狀態被拉至S0且輸出為0。當Reset信號為0後，即按照題目所需在每個clk的正緣改變信號，且遵照題目之指示產生相對應的輸出。


# 問題與心得

**110310138 劉千榮**

終於來到循序邏輯的部分，期待很久了。Verilog是可以直接描述電路邏輯及功能，使編譯器產生電路，所以就不太需要考慮使用什麼正反器組成，而是使用當今最常使用的三段或兩段式狀態機的寫法來實作本題。該題的測試信號就直接拉VWF來展示。

# 壹、進階題

用D型正反器實作所示之狀態圖，報告中要顯示設計過程。

 

# 實驗原理

使用Quartus prime lite編輯邏輯閘電路，燒入DE-10 stander板子，則可確認電路功能。依照Verilog製作有限狀態機的步驟，分部分的完成。在完成實驗後，驗證波型輸出，再將其燒錄製至開發板，執行功能驗證。



# 設計程序

先確認電路功能，畫出真值表並且轉換成布林代數，則可以使用邏輯閘組合成電路。

# 模擬驗證

先確認電路功能，畫出真值表並且轉換成布林代數，則可以使用邏輯閘組合成電路。

# 設計程序 (Verilog HDL) – 1/6

```
1  module hw10_extra(clk, rst, In_Data, Out_Data);
2
3      // Input Port(s)
4      input clk, rst;
5      input In_Data;
6
7      // Output Port(s)
8      output reg Out_Data;
9
10     reg [3:0] cur_state, next_state;
11
12     // Parameter Declaration(s)
13     localparam s0 = 3'd0;
14     localparam s1 = 3'd1;
15     localparam s2 = 3'd2;
16     localparam s3 = 3'd3;
17     localparam s4 = 3'd4;
```

模組所需用到腳位以及狀態的宣告



# 設計程序 (Verilog HDL) – 2/6

## 三段式狀態機 第一段

```
19      // 設定rst為低態觸發
20      always @(posedge clk or negedge rst) begin
21
22          // rst輸入為0
23          if(!rst)
24              // 將當前狀態設定為s0
25              cur_state <= s0;
26          else
27              // 將當前狀態設定為讀入的次態
28              cur_state <= next_state;
29      end
```

第一段always描述現態(cur\_state)

# 設計程序 (Verilog HDL) – 3/6

## 三段式狀態機 第二段

```
31  always @(*) begin
32      // 讀取當前狀態
33      case(cur_state)
34
35          // 當前狀態為s0
36      s0: begin
37          if(In_Data) next_state = s1;
38          else next_state = s0;
39      end
40
41          // 當前狀態為s1
42      s1: begin
43          if(In_Data) next_state = s3;
44          else next_state = s2;
45      end
46
47          // 當前狀態為s2
48      s2: begin
49          if(In_Data) next_state = s3;
50          else next_state = s0;
51      end
```

# 設計程序 (Verilog HDL) – 4/6

```
53      // 當前狀態為s3
54      s3: begin
55          if(In_Data) next_state = s3;
56          else next_state = s4;
57      end
58
59      // 當前狀態為s4
60      s4: begin
61          if(In_Data) next_state = s3;
62          else next_state = s0;
63      end
64      endcase
65  end
```

第二段always以組合邏輯描述次態 (next\_state)

# 設計程序 (Verilog HDL) – 5/6

## 三段式狀態機 第三段


```
67  always@(cur_state) begin
68
69      // 若reset為0
70      if(!rst)
71          Out_Data <= 1'b0;
72      else begin
73          case(cur_state)
74
75              // 當前狀態為s0
76              s0: begin
77                  Out_Data <= 1'b0;
78              end
79
80              // 當前狀態為s1
81              s1: begin
82                  Out_Data <= 1'b0;
83              end
```

# 設計程序 (Verilog HDL) – 6/6

```
85 // 當前狀態為s2
86 s2: begin
87     Out_Data <= 1'b0;
88 end
89
90 // 當前狀態為s3
91 s3: begin
92     if(In_Data) Out_Data <= 1'b1;
93     else Out_Data <= 1'b0;
94 end
95
96 // 當前狀態為s4
97 s4: begin
98     if(In_Data) Out_Data <= 1'b1;
99     else Out_Data <= 1'b0;
100 end
101
102 endcase
103 end
104
```


第三段always以描述各時序狀態下的輸出

# RTL Module

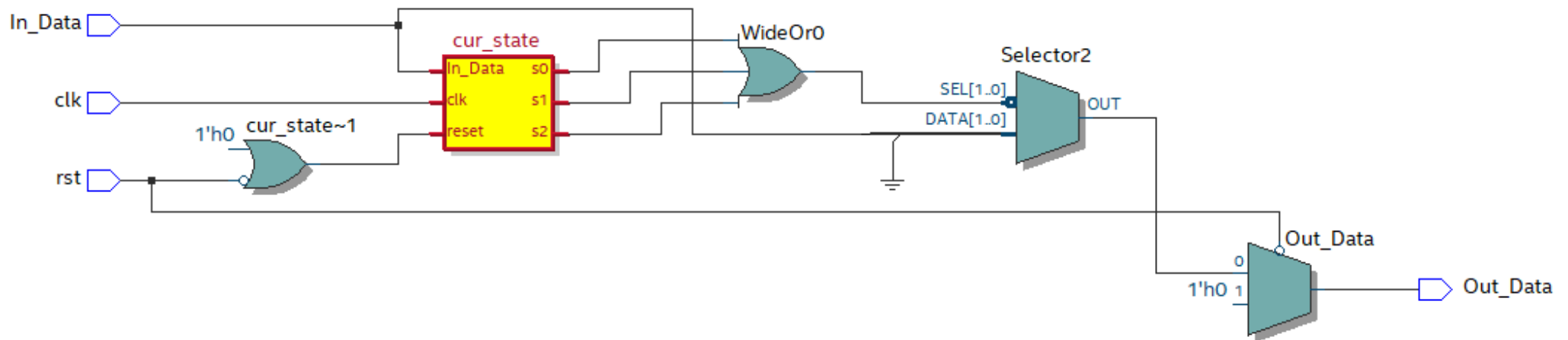


從以上的模型中，不難看出這是個Mealy Machine。  
因為下一次的輸出明顯受到當前狀態及輸出的影響。  
我們還可以把其中的狀態重新用Quartus畫一次。

# State Machine Viewer

 

雖然上方沒有如題目標示得那麼清楚，不過詳細的資訊仍然可以從該視窗去查看。

# 模擬 Simulation

 

從0~20ns時，因為Reset信號為0，故輸出狀態被拉至S0且輸出為0。當Reset信號為1後，即按照題目所需在每個clk的正緣改變信號，且遵照題目之指示產生相對應的輸出。



# 問題與心得

**110310138 劉千榮**

這題看上去很是複雜，不過如果使用三段式狀態機的寫法，還是能很清楚的在每段always中，完成題目所需的功能。我認為最複雜應該是撰寫testbench，其實我也跟同學一樣第一次接觸Verilog，對循序機的testbench還沒有夠成熟的撰寫經驗，希望日後的測試都可以使用ModelSim來完成。

WIREFRAME FORMATION

工業推手一世紀 · 企業搖籃一百年

*100 Years of Excellence · Cultivating Entrepreneurs of Tomorrow*



國立臺北科技大學  
National Taipei University of Technology