

C. 作業實作題目

- 奇同位產生器(本題需由助教檢查登記)
- 四對一多工器(控制線2條)

加分題*

- 設計一個三位元輸入 (A_0, A_1 & A_2), 可同時產生奇同位元, 並由2條控制線(S_0, S_1), 控制輸出 Y 之四對一多工器電路

