

## C. 作業實作題目

- **基本題:** 完成本次實驗
- **加分題\*:** 設計一個你自己定義的邏輯電路，內有至少兩個邏輯閘，並可以利用DE10的 IO 點，證明你們電路的可行性。

